

به نام خدا

گزارش کار آزمایشگاه معماری کامپیوتر

آزمایش جلسه سوم

عنوان آزمایش:

طراحی یک counter و نمایش روی 7 Segment

نام استاد:

استاد علی جوادی

اعضای گروه:

غزل عربعلی - بهاره کاوسی نژاد


## آزمایش: طراحی یک counter و نمایش روی 7 Segment

هدف آزمایش: نمایش اعداد 0 تا 9999 روی بخش 7 Segment برد
 
### تئوری آزمایش:

برای نمایش ارقام می‌توانیم ۴ تا ورودی ۸ تایی برای هر رقم داشته باشیم، اما برای کاهش تعداد ورودی‌ها می‌توان از ۸ بیت ورودی استفاده کرد و برای هر رقم یک Common Pin قرار می‌دهیم.

LED های 7 Segment ها با فرکانسی که قابل تشخیص برای چشم انسان نیست روشن میشوند؛ در واقع، در هر لحظه فقط یکی از ارقام روشن هستند.



## ساختار کد :

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL ;
```

کتابخانه "IEEE" شامل پکیج ها و تعریف های بسیاری است . پکیج های موجود در آن برای دیتا تایپ ها و عملیات های ریاضی و همینطور منطقی در طراحی های دیجیتال به کار میرود .

پس از ساختن پروژه ، یک باس خروجی ۸ بیتی، یک باس خروجی ۴ بیتی و یک بیت GCLK را به عنوان ورودی و خروجی ها تعیین میکنیم. این بخش از کد به صورت خودکار پس از تعریف پورت های ورودی و خروجی generate میشود .

```
entity SevenSegmentCounter is
    Port ( GCLK : in STD_LOGIC;
          SEG_DATA : out std_logic_vector (7 downto 0);
          SEG_SEL : out std_logic_vector(4 downto 0)
    );
end SevenSegmentCounter;
```

سیگنال ها را بین architecture و begin تعریف میکنیم :

```
architecture Behavioral of SevenSegmentCounter is
    signal CLK10MS,CLK1S : STD_LOGIC;
    signal SEGDATAABCD1 , SEGDATAABCD2,SEGDATAABCD3 , SEGDATAABCD4 : std_logic_vector ( 3 downto 0 ) ;
    signal SEG_DATA_REG1 , SEG_DATA_REG2 ,SEG_DATA_REG3,SEG_DATA_REG4 : std_logic_vector ( 7 downto 0 ) ;
begin
```

- CLK1MS و CLK10MS به صورت STD\_LOGIC تعریف میشوند .
- SEG\_DATA\_REG1 ، SEG\_DATA\_REG2 ، SEG\_DATA\_REG3 و SEG\_DATA\_REG4 به صورت std\_logic\_vector که برای مشخص کردن هر کدام از ۸ بیت Segment 7 استفاده میشوند.
- SEGDATAABCD1 ، SEGDATAABCD2 ، SEGDATAABCD3 و SEGDATAABCD4 که برای مشخص کردن روشن بودن یکی از ارقام Segment 7 استفاده میشوند .

مانند آزمایش قبلی نگاشت اعداد ۴ بیتی BCD به 7Segment را انجام می‌دهیم و در SEG\_DATA\_REG ها ذخیره می‌کنیم.

```
with SEGDATAABCD1 select
  SEG_DATA_REG1 <= "00111111" when "0000" ,
    "01011011" when "0010" ,
    "00000110" when "0001" ,
    "01001111" when "0011" ,
    "01100110" when "0100" ,
    "01101101" when "0101" ,
    "01111101" when "0110" ,
    "00000111" when "0111" ,
    "01111111" when "1000" ,
    "01101111" when "1001" ,
    "00000000" when others ;
with SEGDATAABCD2 select
  SEG_DATA_REG2 <= "00111111" when "0000" ,
    "01011011" when "0010" ,
    "00000110" when "0001" ,
    "01001111" when "0011" ,
    "01100110" when "0100" ,
    "01101101" when "0101" ,
    "01111101" when "0110" ,
    "00000111" when "0111" ,
    "01111111" when "1000" ,
    "01101111" when "1001" ,
    "00000000" when others ;
with SEGDATAABCD3 select
  SEG_DATA_REG3 <= "00111111" when "0000" ,
    "01011011" when "0010" ,
    "00000110" when "0001" ,
    "01001111" when "0011" ,
    "01100110" when "0100" ,
    "01101101" when "0101" ,
    "01111101" when "0110" ,
    "00000111" when "0111" ,
    "01111111" when "1000" ,
    "01101111" when "1001" ,
    "00000000" when others ;
with SEGDATAABCD4 select
  SEG_DATA_REG4 <= "00111111" when "0000" ,
    "01011011" when "0010" ,
    "00000110" when "0001" ,
    "01001111" when "0011" ,
    "01100110" when "0100" ,
    "01101101" when "0101" ,
    "01111101" when "0110" ,
    "00000111" when "0111" ,
    "01111111" when "1000" ,
    "01101111" when "1001" ,
    "00000000" when others ;
```

دو کلاک 10ms و 1s میسازیم. سپس طی یک process در هر rising edge کلاک GCLK، یک واحد به count که همان مقدار شمارنده است اضافه میکنیم.

```
process(GCLK)
    variable count_div : integer range 0 to 100000 := 0 ;
begin
    if(rising_edge(GCLK)) then
        if count_div < 80000 then
            count_div := count_div+1;
        else
            count_div:=0;
            CLK10MS <= not CLK10MS;
        end if;
    end if;
end process;

process(CLK10MS)
    variable count_div1S : integer range 0 to 50 := 0 ;
begin
    if(rising_edge(CLK10MS)) then
        if count_div1S < 50 then
            count_div1S := count_div1S+1;
        else
            count_div1S :=0;
            CLK1S <= not CLK1S;
        end if;
    end if;
end process;
```


همچنین باید مقدار Digit Pin ها را تعیین کنیم که ارقام به ترتیب روشن و خاموش شوند. این کار با مقداردهی به خروجی‌های SEGDATAABCD1 ، SEGDATAABCD2 ، SEGDATAABCD3 و SEGDATAABCD4 انجام میشود .


```
process(CLK1S)
variable counter : integer range 0 to 9999 :=0 ;
variable VSEGDATAABCD1 ,VSEGDATAABCD2 , VSEGDATAABCD3 , VSEGDATAABCD4 :
std_logic_vector ( 3 downto 0 ) := "0000" ;
begin
    if ( counter < 9999 and rising_edge(CLK1S ) ) then
        if(VSEGDATAABCD1 <"1001" ) then
            VSEGDATAABCD1 :=(std_logic_vector(VSEGDATAABCD1) + 1);
        else
            VSEGDATAABCD1 := "0000";
            if ( VSEGDATAABCD2 < "1001" ) then
                VSEGDATAABCD2 := (std_logic_vector(VSEGDATAABCD2) + 1);
            else
                VSEGDATAABCD2 := "0000";
                if ( VSEGDATAABCD3 < "1001" ) then
                    VSEGDATAABCD3 := (std_logic_vector(VSEGDATAABCD3) + 1);
                else
                    VSEGDATAABCD3 := "0000" ;
                    if( VSEGDATAABCD4 < "1001" ) then
                        VSEGDATAABCD4 := (std_logic_vector(VSEGDATAABCD4) + 1);
                    else
                        VSEGDATAABCD4 := "0000" ;
                    end if ;
                end if;
            end if;
        end if ;
        counter := counter +1 ;
    end if ;
    SEGDATAABCD1 <= VSEGDATAABCD1;
    SEGDATAABCD2 <= VSEGDATAABCD2;
    SEGDATAABCD3 <= VSEGDATAABCD3;
    SEGDATAABCD4 <= VSEGDATAABCD4;
end process;
```

سپس ورودی و خروجی ها را به برد map میکنیم :

```
1 NET "GCLK" LOC = P184;  
2 net "GCLK" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;  
3 NET "SEG_DATA[0]" LOC = P10;  
4 NET "SEG_DATA[1]" LOC = P7;  
5 NET "SEG_DATA[2]" LOC = P11;  
6 NET "SEG_DATA[3]" LOC = P5;  
7 NET "SEG_DATA[4]" LOC = P4;  
8 NET "SEG_DATA[5]" LOC = P12;  
9 NET "SEG_DATA[6]" LOC = P9;  
10 NET "SEG_DATA[7]" LOC = P3;  
11 NET "SEG_SEL[0]" LOC = P15;  
12 NET "SEG_SEL[1]" LOC = P20;  
13 NET "SEG_SEL[2]" LOC = P19;  
14 NET "SEG_SEL[3]" LOC = P18;  
15 NET "SEG_SEL[4]" LOC = P16;
```

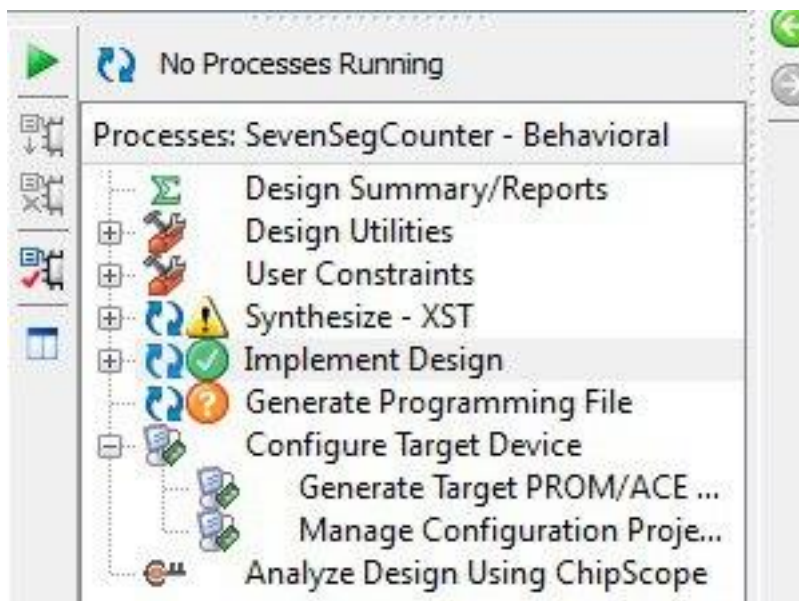سپس مانند قبل به اجرا کردن آن میپردازیم :



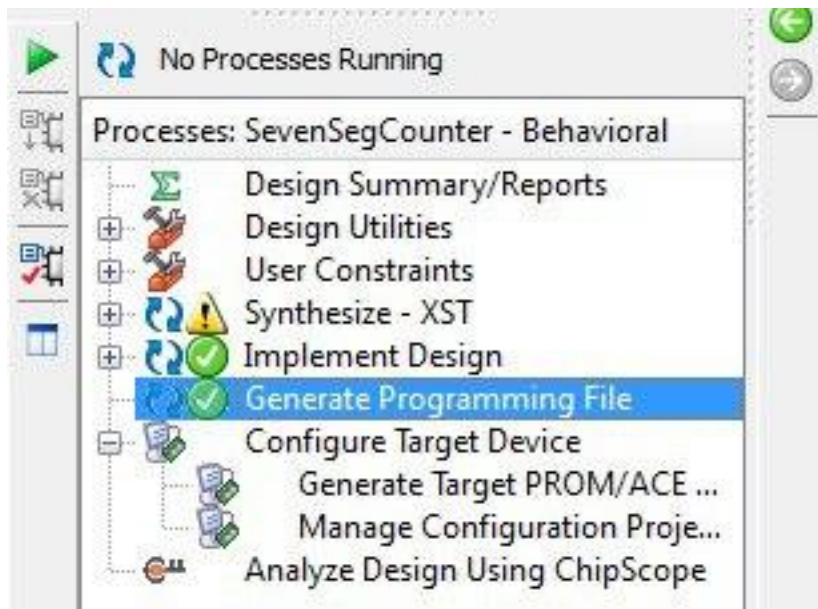

بحث و نتیجه گیری :

در انتها مشاهده میکنیم که نمایشگر 7 segment شروع به نمایش و شمردن اعداد میکند.