

به نام خدا

گزارش کار آزمایشگاه معماری کامپیوتر

آزمایش جلسه چهارم

عنوان آزمایش:

Advanced Digital Timer

نام استاد:

استاد علی جوادی

اعضای گروه:

غزل عربعلی - بهاره کاوسی نژاد

## آزمایش: Advanced Digital Timer Implementation


### هدف آزمایش:

طراحی یک Digital Timer که دارای قابلیت های alarm, reset, start و stop است. همچنین ارقام را به صورت binary نمایش می دهد.

 
### تئوری آزمایش:

در این آزمایش با استفاده از روش نمایش اعداد در آزمایش قبلی، یک تایمر دیجیتال می سازیم و آن را روی 7 segment نمایش می دهیم. این تایمر دارای ویژگی های زیر است:

- دکمه Reset ارقام تایمر را به 00:00 تغییر می دهد.
- دکمه Start شروع و ادامه کار تایمر را مشخص می کند.
- دکمه Stop تایمر را متوقف می کند.
- در زمان مشخص شده، Alarm به صدا در می آید.



 این تایمر علاوه بر نمایش 7Segment، ارقام را به صورت Binary نیز نمایش می‌دهد.



روش و چگونگی انجام آزمایش:

ورودی و خروجی‌ها را مشخص می‌کنیم. همچنین سیگنال‌های مورد نیاز را تعیین می‌کنیم.

```
entity AdvancedSevenSegment is
  Port ( SEG_DATA : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        SEG_SEL  : out  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
        GCLK     : in   STD_LOGIC;
        START    : in   STD_LOGIC;
        STOP     : in   STD_LOGIC;
        RESET    : in   STD_LOGIC;
        -- ALARM : out  STD_LOGIC;
        -- NET "ALARM" LOC = P13;
        OUTPUTBCD1 : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        OUTPUTBCD2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        OUTPUTBCD3 : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        OUTPUTBCD4 : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
end AdvancedSevenSegment;

architecture Behavioral of AdvancedSevenSegment is
  shared variable STARTSTOPTOGGLE : STD_LOGIC ;
  signal CLOCK10MS,CLOCK1S : STD_LOGIC;
  signal SEGDATAABCD1 , SEGDATAABCD2,SEGDATAABCD3 , SEGDATAABCD4 , SEGDATAABCD5 : STD_LOGIC_VECTOR ( 3 downto 0 ) ;
  signal SEGDATAREG1 , SEGDATAREG2 ,SEGDATAREG3,SEGDATAREG4 , SEGDATAREG5 : STD_LOGIC_VECTOR( 7 downto 0 ) ;
```

یک کلاک 10 ms تعریف می کنیم:

```
----- CLOCK 10MS -----
process (GCLK)
    variable COUNTERDIVISION10MS : integer range 0 to 100000 := 0 ;
begin
    if rising_edge(GCLK) then
        if COUNTERDIVISION10MS < 80000 then
            COUNTERDIVISION10MS := COUNTERDIVISION10MS + 1;
        else
            COUNTERDIVISION10MS := 0;
            CLOCK10MS <= not CLOCK10MS;
        end if;
    end if;
end process;
```

به کمک کلاک 10 ms یک کلاک 1s تعریف می کنیم:

```
----- CLOCK 1S WITH CLOCK10MS -----
process (CLOCK10MS)
    variable COUNTERDIVISION1S : integer range 0 to 50 := 0 ;
begin
    if rising_edge(CLOCK10MS) then
        if COUNTERDIVISION1S < 50 then
            COUNTERDIVISION1S := COUNTERDIVISION1S + 1;
        else
            COUNTERDIVISION1S := 0;
            CLOCK1S <= not CLOCK1S;
        end if;
    end if;
end process;
```

همانند آزمایش قبل به map کردن اعداد BCD به 7 Segment می پردازیم. هر عدد 4 بیتی نشان دهنده یک رقم BCD

و هر عدد 8 بیتی نشانگر 7 Segment است.

```
with SEGDATAABCD1 select
    SEGDATAREG1 <= "00111111" when "0000" ,
                   "00000110" when "0001" ,
                   "01011011" when "0010" ,
                   "01001111" when "0011" ,
                   "01100110" when "0100" ,
                   "01101101" when "0101" ,
                   "01111101" when "0110" ,
                   "00000111" when "0111" ,
                   "01111111" when "1000" ,
                   "01101111" when "1001" ,
                   "00000000" when others ;

with SEGDATAABCD2 select
    SEGDATAREG2 <= "00111111" when "0000" ,
                   "00000110" when "0001" ,
                   "01011011" when "0010" ,
                   "01001111" when "0011" ,
                   "01100110" when "0100" ,
                   "01101101" when "0101" ,
                   "01111101" when "0110" ,
                   "00000111" when "0111" ,
                   "01111111" when "1000" ,
                   "01101111" when "1001" ,
                   "00000000" when others ;

with SEGDATAABCD3 select
    SEGDATAREG3 <= "00111111" when "0000" ,
                   "00000110" when "0001" ,
                   "01011011" when "0010" ,
                   "01001111" when "0011" ,
                   "01100110" when "0100" ,
                   "01101101" when "0101" ,
                   "01111101" when "0110" ,
                   "00000111" when "0111" ,
                   "01111111" when "1000" ,
                   "01101111" when "1001" ,
                   "00000000" when others ;

with SEGDATAABCD4 select
    SEGDATAREG4 <= "00111111" when "0000" ,
                   "00000110" when "0001" ,
                   "01011011" when "0010" ,
                   "01001111" when "0011" ,
                   "01100110" when "0100" ,
                   "01101101" when "0101" ,
                   "01111101" when "0110" ,
                   "00000111" when "0111" ,
                   "01111111" when "1000" ,
                   "01101111" when "1001" ,
                   "00000000" when others ;

OUTPUTBCD1 <= SEGDATAABCD1;
OUTPUTBCD2 <= SEGDATAABCD2;
OUTPUTBCD3 <= SEGDATAABCD3;
OUTPUTBCD4 <= SEGDATAABCD4;
```

از سیگنال STARTSTOPTOGGLE برای تعیین کردن وضعیت start و stop استفاده می‌کنیم. اگر دکمه start فشرده شود، مقدار start به 0 تغییر می‌کند و مقدار STARTSTOPTOGGLE نیز 0 مشخص می‌شود.

```
process(CLOCK1S)
begin
    if(rising_edge(CLOCK1S)) then
        if(START = '0') then
            STARTSTOPTOGGLE := '0';
        end if;
        if(STOP = '0') then
            STARTSTOPTOGGLE := '1';
        end if;
    end if;
end process;
```

در این قسمت ابتدا عملکرد دکمه reset را مشخص کرده و سپس اگر دکمه start فشرده شود، شمارش تایمر را آغاز می‌کنیم. تفاوت این بخش با آزمایش قبل در رقم دهگان ثانیه است که با رسیدن به 60 باید صفر شود.

```
process(CLOCK1S)
variable NUMBERCOUNTER : integer range 0 to 9999 := 0 ;
variable vsegdataBCD1 ,vsegdataBCD2 , vsegdataBCD3 , vsegdataBCD4 ,vsegdataBCD5 : std_logic_vector ( 3 downto 0 ) := "0000" ;
begin
    --STARTSTOPTOGGLE := '1';
    if(rising_edge(CLOCK1S)) then
        --SEGDATAAREGS(6 downto 5) <= "11" xor SEGDATAAREGS(6 downto 5);
        if(RESET = '0') then
            vsegdataBCD1 := "0000";
            vsegdataBCD2 := "0000";
            vsegdataBCD3 := "0000";
            vsegdataBCD4 := "0000";
            vsegdataBCD5 := "0000";
        else
            if(STARTSTOPTOGGLE = '0') then
                --if(NUMBERCOUNTER < 9999) then
                SEGDATAAREGS <= SEGDATAAREGS(7 downto 0) and "11011111" and "00110000";
                if(vsegdataBCD1 < "1001" ) then
                    vsegdataBCD1 :=(std_logic_vector(vsegdataBCD1) + 1);
                    --SEGDATAAREGS <= SEGDATAAREGS(7 downto 2) & vsegdataBCD1(1) & vsegdataBCD1(0);
                    --SEGDATAAREGS(7) <= vsegdataBCD1(0);
                else
                    vsegdataBCD1 := "0000";
                    if ((vsegdataBCD2 < "0101")) then
                        vsegdataBCD2 := (std_logic_vector(vsegdataBCD2) + 1);
                    else
                        vsegdataBCD2 := "0000";
                        if(vsegdataBCD3 < "1001") then
                            vsegdataBCD3 := (std_logic_vector(vsegdataBCD3) + 1);
                        else
                            vsegdataBCD3 := "0000";
                            if(vsegdataBCD4 < "1001") then
                                vsegdataBCD4 := (std_logic_vector(vsegdataBCD4) + 1);
                            else
                                vsegdataBCD4 := "0000" ;
                            end if ;
                        end if;
                    end if ;
                end if ;
            end if ;
            --end if ;
        else
            end if;
        end if;
        NUMBERCOUNTER := NUMBERCOUNTER +1 ;
        vsegdataBCD5 := not vsegdataBCD5 ;
    end if ;
    SEGDATAABCD1 <= vsegdataBCD1;
    SEGDATAABCD2 <= vsegdataBCD2;
    SEGDATAABCD3 <= vsegdataBCD3;
    SEGDATAABCD4 <= vsegdataBCD4;
    SEGDATAABCD5 <= vsegdataBCD5 ;
end process;
```



در مرحله آخر نیز مانند آزمایش قبل روشن بودن هر کدام از ارقام نمایشگر 7segment را مشخص می‌کنیم.

```
process(CLOCK10MS)
variable RefreshSEG : integer range 0 to 4 :=0 ;
begin
    if rising_edge(CLOCK10MS) then
        if RefreshSEG < 4 then
            RefreshSEG := RefreshSEG + 1;
        else RefreshSEG :=0;
        end if ;
        case RefreshSEG is
            when 0 =>
                SEG_SEL(4) <='0';
                SEG_SEL(0) <='1';
                SEG_DATA <= SEGDATAREG1;
            when 1 =>
                SEG_SEL(0) <='0';
                SEG_SEL(1) <='1';
                SEG_DATA <= SEGDATAREG2;
            when 2 =>
                SEG_SEL(1) <='0';
                SEG_SEL(2) <='1';
                SEG_DATA <= SEGDATAREG3;
            when 3 =>
                SEG_SEL(2) <='0';
                SEG_SEL(3) <='1';
                SEG_DATA <= SEGDATAREG4;
            when 4 =>
                SEG_SEL(3) <= '0';
                SEG_SEL(4) <= '1';
                SEG_DATA <= SEGDATAREG5;
            when others => null ;
        end case ;
    end if ;
end process;
end Behavioral;
```

بحث و نتیجه گیری:

در این آزمایش به ساخت یک تایمر دیجیتال پرداختیم که دارای قابلیت های start، stop، toggle و ... بود.